

вать на термодатчике как можно меньшую электрическую мощность (снизить саморазогрев за счет протекающего через него тока). Этого легко можно добиться, утоличив напряжение термодатчика, а также по- нижав питающее напряжение схемы, что уменьшило бы ток в цепи.

При регулировке частоты вращения устанавливают верхний, а затем подстрокой РЭ — нижний предел ограничения температуры.

для которого зависимость сопротивления от температуры, расчет схемы достаточно прост. Методика расчета всех номиналов резисторов в зависимости от диапазона изменения сопротивления у терморезистора следующая [138].

Истонизум постоянной температуры $K = R_{th}/R_{th}$, где R_{th} — сопротивление термометра (RK1) в нижней точке интервала температур, а R_{thl} — сопротивление термометра в верхней точке. Когда R_{th} больше R_{thl} в два или более раз, чтобы в детекторе соблюдались правильные соотношения между сопротивлениями, нужно, чтобы:

$$R1 = (K/2 - 1) \cdot Rmig$$

$$R3 = [(3 \cdot K^2 - 1) / (4 \cdot K - 2)] \cdot Km$$

Если в системе действуют значительные помехи или же термо-резистор подключается к схеме с помощью проводников большой длины, чтобы предотвратить пожные срабатывания от помех и наподобок, необходимо зашунтировать входы компаратора ёмкостями как показано (С2, С3). Это особенно важно, когда установленные большие номиналы сопротивления в детекторе.

Для улучшения отвода тепла от радиатора иногда используют принудительное охлаждение при помощи вентилятора. На рис. 5.45 приведена схема управления скоростью вращения вентилятора в зависимости от температуры. При этом электромотор питается импульсами, у которых скважность меняется от 0,33 до 1 (33...100%), в зависимости от сопротивления термистора, установленного на охлаждаемом объекте. Чем больше температура, тем быстрее будет вращаться вентилятор М1.

Еще один вариант выполнения скобы для стопорения залогтромотора вентилятора показан на рис. 5.44. Она в пояснениях не нуждается.

Рис. 5.45. Автоматический регулятор рабочей скорости вентилятора
в зависимости от температуры

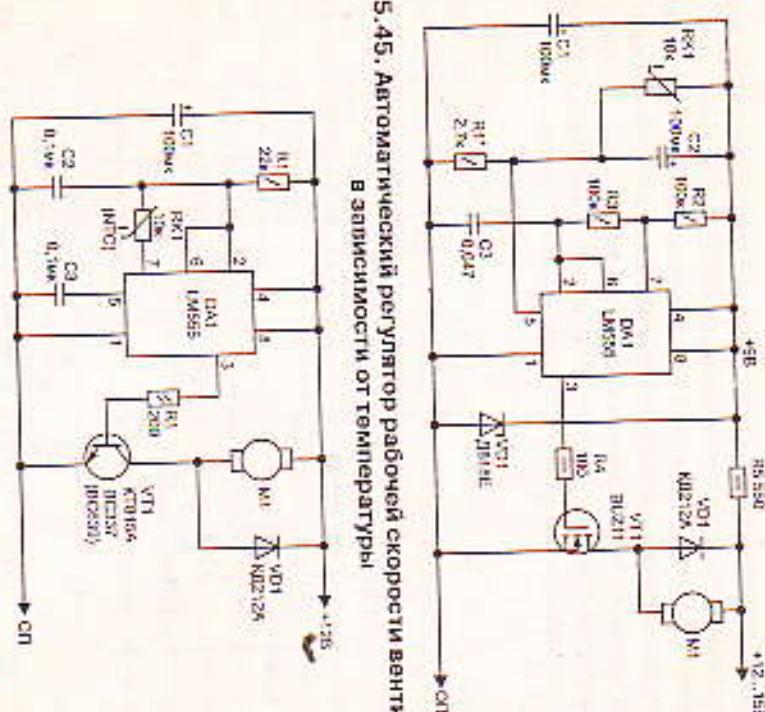


Рис. 5.4б. Автоматический регулятор скорости вращения вентилятора, используемого в компьютере

5.4.4. Сигнализатор мощного высокочастотного поля

Включением работы звукового генератора можно управлять при помощи подачи напряжения на вывод 4 — это часто используется в разных устройствах. Одно из возможных применений генератора с управлением по этому входу показано на рис. 5.47. Микросхема работает в качестве звукового сигнализатора наличия мощного высокочастотного поля вблизи антенны. ВЧ-сигнал вырабатывается простейшим детектором и поступает на вход 4, его наличие разрешает работу звукового генератора. Так как на входе детектора нет частотно-избирательных цепей, данный индикатор будет работать